



TP : Redresseurs et Gradateur

1. Objectifs :

- Manipulation des convertisseurs de l'électronique de puissance
 - ✓ Redresseur mono alternance monophasé
 - ✓ Redresseur double alternance monophasé
 - ✓ Redresseur monophasé commandé simple alternance
 - ✓ Redresseur monophasé commandé en pont complet
 - ✓ Gradateur monophasé
- Mise en disposition les convertisseurs avec différents charges
- Analyse des effets des charges inductives et capacitives sur les performances des convertisseurs;
- Analyse des effets de variation de l'angle d'amorçage des interrupteurs de puissance sur les allures des tensions et des courants;
- Comparaison entre manipulation expérimental et simulation virtuelle (Matlab)

2. Redresseur simple et double alternance monophasé

2.1 Manipulation n°1: Redresseur simple alternance monophasé sur une charge résistive (R) , inductive (RL) et capacitive (RC)

Réaliser le montage représenté par la figure 1, chaque fois connecté une seul charge (Seulement résistance ou résistance en série avec une inductance ou résistance en parallèle avec une capacité)

 


Figure 1

- Visualiser et relever

- 1- La tension de source ($v_s(t)$) ;
- 2- La tension entre les bornes de la diode ($v_d(t)$) ;
- 3- La tension de charge ($v_{ch}(t)$) ;
- 4- Le courant de charge ($i_{ch}(t)$).

L'Amplitude	$X_{max}(R)$	$X_{max}(RL)$	$X_{max}(RC)$	Fré f
L'interval ωt				
$v_s(t)$				
$v_d(t)$				
$v_{ch}(t)$				
$i_{ch}(t)$				

2.1.1 Manipulation n^{o2} : Charge RL avec diode de roue libre DRL

Réaliser le montage illustré par la figure 2 constitué d'une résistance en série avec une inductance. Placer une diode de roue libre en anti parallèle avec la diode de redressement.

 


Figure 2

2.1.2 Visualiser et relever

- 1- Visualiser et relever $i_{ch}(t)$, $v_{ch}(t)$;

L'Amplitude	$X_{max}(R)$	$X_{max}(RL)$	$X_{max}(RC)$	Fréq
L'interval ωt				
$v_{ch}(t)$				
$i_{ch}(t)$				

- 2- Quelles différences, remarquez-vous sur l'allure de la tension de charge entre la manipulation 2.1.2 et 2.1.4.
- 3- Quelles différences, remarquez-vous sur l'allure du courant de charge entre la manipulation 1 et la manipulation 2 :
- 4- D'après les résultats obtenus, Quel est selon vous le rôle de la diode de roue libre (DRL).

2.2 Manipulation n^{o3} : Redresseur double alternance monophasé avec une charge résistive, inductive et capacitive

Réaliser le montage représenté sur la figure 3

2.2.1 Visualiser et relever

- 1- Visualiser et relever $v_d(t)$, $i_{ch}(t)$, $v_{ch}(t)$.

L'Amplitude	$X_{max}(R)$	$X_{max}(RL)$	$X_{max}(RC)$	Fréq
L'interval ωt				
$v_{ch}(t)$				
$i_{ch}(t)$				

 


Figure 3

2.3. Travail à effectuer

- 1- Relevez $i_{ch}(t)$, $v_{ch}(t)$ et les représenter sur le compte rendu pour toutes les manipulations ;
- 2- Refaire tous les manipulations qui déjà font pratiquement sur Matlab Simulink, puis faire une comparaison entre les résultats pratiques et simulés ;
- 3- Analysez vos résultats, interprétez ;
- 4- Calculer la valeur moyenne et efficace pour le courant et la tension de charge pour toutes les manipulations mais seulement avec une charge résistive.
- 5- Que remarquez-vous sur les formes d'onde de la tension et le courant, lorsqu'on insère une capacité ou une inductance dans le circuit avec la résistance.
- 6- Expliquez la différence entre les courbes de charge inductive et de charge résistive.
- 7- Calculer le taux d'ondulation pour les manipulations 5.1 et 6.1 (on rappelle que le facteur de

$$\text{forme } F = \frac{v_{ch}(eff)}{\langle v_{ch} \rangle} \text{ et le taux d'ondulation } \tau = \sqrt{F^2 - 1} .$$

3. Redresseur commandé

3.2 Manipulation n°4 : Redresseur monophasé commandé en pont complet débit sur une charge résistive, inductive et capacitive

Réaliser les essais qui représentent par la figure 4

Visualisez et relevez $i_{ch}(t)$, $v_{ch}(t)$ et les signaux de commande pour deux valeurs de l'angle d'amorçage alpha

 


Figure 4

$\alpha = \dots\dots\dots^\circ$

L'Amplitude	$X_{max}(R)$	$X_{max}(RL)$	$X_{max}(RC)$	Fré f
L'interval ωt				
$v_{ch}(t)$				
$i_{ch}(t)$				

$\alpha = \dots\dots\dots^\circ$

L'Amplitude	$X_{max}(R)$	$X_{max}(RL)$	$X_{max}(RC)$	Fré f
L'interval ωt				
$v_{ch}(t)$				
$i_{ch}(t)$				

3.3 Travail à effectuer

- 1- Relevez $i_{ch}(t)$, $v_{ch}(t)$ et représentez-les sur le compte rendu pour toutes les manipulations pour deux ou trois valeur de alpha ;
- 2- Refaire tous les manipulations qui déjà font pratiquement sur Matlab Simulink, puis faire une comparaison entre les résultats pratiques et simulés ;
- 3- Analysez vos résultats, interprétez ;
- 4- Calculer la valeur moyenne et efficace pour le courant et la tension de charge pour tous les manipulations mais seulement avec une charge résistive.
- 5- Que remarquez-vous sur les formes d'onde de la tension et le courant, lorsqu'on varié l'angle d'amorçage alpha.
- 6- Donnez les intervalles de conduction des thyristors.
- 7- Visualiser et relever l'évolution de la tension de charge et de v_{Thy1}
- 8- Visualiser et relever l'évolution du courant de charge et du courant qui circule dans le thyristor i_{thy1}
- 9- Calculer le taux d'ondulation τ pour les manipulations qui débité seulement sur une charge résistive.

4 Gradateur monophasé

4.1 Manipulation n⁵ gradateur monophasé avec une charge résistive ou inductive

Les essais correspond le gradateur monophasé sont illustré par la figure 5

Varié l'angle d'amorçage de gradateur puis visualisé et relever le courant et la tension de charge aussi les signaux de commande pour Thy1 et Thy2

$\alpha = \dots\dots\dots^\circ$

L'Amplitude	$X_{\max}(R)$			$X_{\max}(RL)$			Fré f
L'interval ωt							
$v_{ch}(t)$							
$i_{ch}(t)$							

 


Figure 5

$\alpha = \dots\dots\dots^\circ$

L'Amplitude	$X_{\max}(R)$			$X_{\max}(RL)$			Fré f
L'interval ωt							
$v_{ch}(t)$							
$i_{ch}(t)$							

4.2 Travail à effectuer

- 1- Relevez $i_{ch}(t)$, $v_{ch}(t)$ et représentez-les sur le compte rendu pour toutes les manipulations pour deux valeurs de alpha ;
- 2- Refaire tous les manipulations qui déjà font pratiquement sur Matlab Simulink, puis faire une comparaison entre les résultats pratiques et simulés ;
- 3- Analysez vos résultats, interprétez ;
- 4- Calculer la valeur moyenne et efficace pour le courant et la tension de charge pour tous les manipulations mais seulement avec une charge résistive.
- 5- Que remarquez-vous sur les formes d'onde de la tension et le courant, lorsqu'on varié l'angle d'amorçage alpha.
- 6- Donnez les intervalles de conduction des thyristors.
- 7- Visualiser et relever l'évolution de la tension de charge et de v_{Thy1}
- 8- Visualiser et relever l'évolution du courant de charge et du courant qui circule dans le thyristor i_{thy1}
- 9- Calculer le taux d'ondulation τ pour les manipulations qui débité seulement sur une charge résistive.