

Bases de l'architecture pour la programmation - LIFASR3 -

Hamid LADJAL

hamid.ladjal@univ-lyon1.fr

hamid.ladjal@liris.cnrs.fr

COORDONNÉES ET SITE WEB

Responsable de L'UE :

Hamid LADJAL

Bâtiment Nautibus (2ème étage)

Tel : 04 72 44 58 87

Mél : hamid.ladjal@liris.cnrs.fr

hamid.ladjal@univ-lyon1.fr

Site WEB de l'UE (pour infos pratiques, supports, corrections ...)

Spiral connect , LIFASR3

<http://perso.univ-lyon1.fr/hamid.ladjal/LIFASR3/>

Détail des enseignements de l'UE

CM : 4 séances de 2h00

- Présentation des concepts fondamentaux
- Notions de base de l'architecture des ordinateurs
- Illustration par des exemples

TD : 5 séances de TD de 2h

- Mieux assimiler les notions de bases
- Analyser un problème et le formaliser
- Apprendre à poser et résoudre des problèmes
- Posséder certaines démarches pour le résoudre

TP : 4 séances de TP

- Réaliser et programmer des circuits combinatoires et séquentiels simples
- Savoir réaliser et mettre en pratique les notions vues en cours et en TD

Emploi du temps

	Mercredi Matin (Grp: E F G H)			
Mercredi	CM	TD	TP	TP
11/09/2019				
18/09/2019	CM1 (7h45-9h45)	TD1 (10h00-12h00) <u>E et F</u>		
25/09/2019	CM2 (7h45-9h45)	TD1 (10h00-12h00) <u>G et H</u>		
02/10/2019	CM3 (7h45-9h45)	TD2 (10h00-12h00) <u>E et F</u>		
09/10/2019	CM4 (7h45-9h45)	TD2 (10h00-12h00) <u>G et H</u>		
16/10/2019		TD3 (10h00-12h00) + CC1 <u>E et F</u>		
23/10/2019		TD3 (10h00-12h00) + CC1 <u>G et H</u>		
30/10/2019	Banalisé	Banalisé	Banalisé	Banalisé
06/11/2019		TD4 (7h45-9h45) <u>E et F</u>	TP_1(10h00-13h00) <u>E et F</u>	
13/11/2019		TD4 (7h45-9h45) <u>G et H</u>	TP_1(10h00-13h00) <u>G et H</u>	
20/11/2019		TD5 (7h45-9h45) + CC2 <u>E et F</u>	TP_2(10h00-13h00) <u>E et F</u>	
27/11/2019		TD5 (7h45-9h45) + CC2 <u>G et H</u>	TP_2(10h00-13h00) <u>G et H</u>	
04/12/2019			TP_3(7h45-10h15) <u>E et F</u>	TP_3(10h30-13h00) <u>G et H</u>
11/12/2019			TP_4(7h45-10h15) +CC3 <u>E et F</u>	TP_4(10h30-13h00) + CC3 <u>G et H</u>
18/12/2019				

ADE WEB: <http://adelb.univ-lyon1.fr/direct/>

Emploi du temps

	Mercredi: après midi (Grp: A B C D)			
Mercredi	CM	TD	TP	TP
11/09/2019				
18/09/2019	CM1 (14h00-16h00)	TD1 (16h15-18h15) <u>A et B</u>		
25/09/2019	CM2 (14h00-16h00)	TD1 (16h15-18h15) <u>C et D</u>		
02/10/2019	CM3 (14h00-16h00)	TD2 (16h15-18h15) <u>A et B</u>		
09/10/2019	CM4 (14h00-16h00)	TD2 (16h15-18h15) <u>C et D</u>		
16/10/2019		TD3 (16h15-18h30) + CC1 <u>A et B</u>		
23/10/2019		TD3 (16h15-18h30) + CC1 <u>C et D</u>		
30/10/2019	Banalisé	Banalisé	Banalisé	Banalisé
06/11/2019		TD4 (14h00-16h00) <u>A et B</u>	TP_1(16h00-19h15) <u>A et B</u>	
13/11/2019		TD4 (14h00-16h00) <u>C et D</u>	TP_1(16h00-19h15) <u>C et D</u>	
20/11/2019		TD5 (14h00-16h00) + CC2 <u>A et B</u>	TP_2(16h00-19h15) <u>A et B</u>	
27/11/2019		TD5 (14h00-16h00) + CC2 <u>C et D</u>	TP_2(16h00-19h15) <u>C et D</u>	
04/12/2019			TP_3(14h00-16h45) <u>A et B</u>	TP_3(16h45-19h15) <u>C et D</u>
11/12/2019			TP_4(14h00-16h45) + CC3 <u>A et B</u>	TP_4(16h45-19h15) + CC3 <u>C et D</u>
18/12/2019				

ADE WEB: <http://adelb.univ-lyon1.fr/direct/>

MODALITÉ DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES (MCC)

En TD (30% de la note finale):

- Un contrôle de présence à chaque séance
- 2 interrogations de 30 min environ (15% chacune)

En TP (30% de la note finale) :

- 1 TP noté de 1h00 en fin de semestre

Contrôle final (40% de la note finale)

- Épreuve de 1h30 sans document, anonyme
- Questions de cours, exercices....

Absences seront contrôlées à chaque séance de TD et TP

- Justificatif en cas d'absence (=>enseignant de TD validé par la scolarité)
- Une influence sur la note de l'UE

Environnement et outils de travail

- Linux / windows
- Répertoire utilisateur W:
- **Logisim**: Un outil pour le design et la simulation de circuits logiques numériques
- <https://logisim.fr.uptodown.com>

Conseils sur la méthode de travail

Pdf = uniquement copies des transparents

=>Prendre des notes

(en particulier exercices)

Pour vous aider : transparents numérotés

- Savoir refaire les exercices et les TP

Temps de travail estimé :

- Après un CM 1h - 1h30
- Après un TD 1h30 - 2h00

• Cours avec complexité croissante

Plan

- 1) **L'algèbre de Boole, la logique combinatoire et les circuits combinatoires**
- 2) **Circuits séquentiels**
- 3) **Représentation et codage des données**


CM1: Logique combinatoire et représentation numérique des données

Logique combinatoire

- L'algèbre de Boole
- Opérateurs de base
- Propriétés et les fonctions combinatoires
- Circuits combinatoires:
 - Multiplexeurs et démultiplexeur
 - Codeur, décodeur et transcodeur
 - Additionneur et comparateur....

Introduction


 
- Les machines numériques (ordinateur, tablette...) sont constituées d'un ensemble de **circuits** électroniques.
- Chaque circuit fournit une **fonction logique** bien déterminée; opérations logiques ou arithmétiques (addition, soustraction, comparaison ,.....).



- Une **fonction logique de base** est réalisée à l'aide des **portes logiques** qui permettent d'effectuer des opérations élémentaires.

Introduction

  - Ces **portes logiques** sont aujourd'hui réalisées à l'aide de **transistors**.



- Pour **concevoir et réaliser** ce circuit on doit avoir un modèle **mathématique de la fonction** réalisée par ce circuit .
- Ce modèle doit prendre en considération le **système binaire**.
- Le modèle mathématique utilisé est celui de **Boole**.

Algèbre de Boole

1854 : Georges Boole propose une algèbre

Propositions vraies ou fausses
et opérateurs possibles \longrightarrow Algèbre de Boole



Étude des systèmes binaires :

Possédant **deux états s'excluant mutuellement**

C'est le cas des systèmes numériques

(des sous ensembles : les circuits logiques)

Algèbre binaire

On se limite : Base de l'algèbre de Boole

Propriétés indispensables aux systèmes logiques

Définitions :

- **États logiques** : 0 et 1, Vrai et Faux, H et L
(purement symbolique)
- **Variable logique** : Symbole pouvant prendre
comme valeur des états logiques (A,b,c, Out ...)
- **Fonction logique** : Expression de variables et d'opérateurs
($f = \text{not}(a) \wedge (c \text{ OR } r.t))$)

Calcul propositionnel

Algèbre de Boole sur $[0,1]$ = algèbre binaire

Structure d'algèbre de Boole

- 2 lois de composition interne (LCI)
- 1 application unaire

2 LCI : ET, OU

- Somme (OU, Réunion, Disjonction)

$$s = a + b = a \vee b$$

- Produit (ET, intersection, Conjonction)

$$s = a \cdot b = ab = a \wedge b$$

Application unaire :

- Not (complémentation, inversion, négation, non) $s = \bar{a} = \text{not}(a) = \neg a$

Fonctions logiques

Fonction logique à n variables $f(a,b,c,d,\dots,n)$

$$[0,1]^n \longrightarrow [0,1]$$

- Une fonction logique ne peut prendre que deux valeurs
- Les cas possibles forment un ensemble fini (2^n)
- Descriptions, preuves possibles par énumération
comparer $f(a,b,c,\dots,n)$ et $g(a,b,c,\dots,n)$
= comparer les tables représentant f et g

La table de fonction logique = **table de vérité**

Opérateurs logiques de base

OU (OR)

- Le **OU** est un opérateur binaire (deux variables) , à pour rôle de réaliser la **somme logique** entre **deux variables logiques**.
- Le OU fait la **disjonction** entre deux variables.
- Le **OU** est défini par $F(A,B) = A + B$ (il ne faut pas confondre avec la somme arithmétique)

A	B	A + B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

ET (AND)

- Le **ET** est un opérateur binaire (deux variables) , à pour rôle de réaliser le **Produit logique** entre **deux variables booléennes**.
- Le **ET** fait la **conjonction** entre deux variables.
- Le ET est défini par : $F(A,B) = A \cdot B$

A	B	$A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

NON (négation)

- **NON** : est un opérateur unaire (une seule variable) qui à pour rôle d'**inverser** la valeur d'une variable .

$$F(A) = \text{Non } A = \overline{A}$$

(lire : A barre)

A	\overline{A}
0	1
1	0

Tables de vérité de ET, OU, NON

	b	0	1
a	0	0	1
	1	1	1

$$s = a + b$$

S est vrai si a OU b est vrai.

a	b	s
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

	b	0	1
a	0	0	0
	1	0	1

$$s = a \cdot b$$

S est vrai si a ET b sont vrais.

a	b	s
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

a	1
0	1
1	0

$$s = \bar{a}$$

S est vrai si a est faux

a	s
0	1
1	0

Deux autres opérateurs : NAND, NOR

a \ b	0	1
0	1	1
1	1	0

$$s = a \uparrow b = \overline{a \cdot b}$$

S est vrai si a OU b est faux.

NAND (Not-AND)

a \ b	0	1
0	1	0
1	0	0

$$s = a \downarrow b = \overline{a + b}$$

S est vrai si ni a, ni b ne sont vrais.

NOR (Not-OR)

NAND et NOR ne sont pas associatifs

Encore un opérateur : XOR

		b	0	1
a	0	0	1	
	1	1	0	

$$s = a \oplus b = a.\bar{b} + \bar{a}.b$$

S est vrai si a OU b est vrai mais pas les deux.

XOR (Ou-Exclusif) vaut 1 si a est différent de b
Opérateur de différence (disjonction)

Encore un opérateur : XOR

XOR est associatif $s = a \oplus b \oplus c \dots \oplus n$

vaut 1 si le nombre de variables à 1 est impair.

$$s = \overline{a \oplus b} = \overline{a} \oplus b = a \oplus \overline{b} = a \text{ XNOR } b$$



XNOR = $\overline{\text{XOR}}$ vaut 1 si $a = b$

Inverseur programmable : (le programme vaut 0 ou 1)

$$a \oplus 1 = \overline{a} \quad a \oplus 0 = a$$

Systeme binaire

  - Dans le systeme binaire, pour exprimer n'importe quelle valeur on utilise uniquement 2 symboles : { 0 , 1 }



- Un nombre dans la base 2 peut être écrit aussi sous la forme polynomial

Systeme binaire

Exemple

- Sur un seul bit : 0 , 1

- Sur 2 bits :

Binaire	Décimal
00	0
01	1
10	2
11	3

$$2^1 2^0$$

4 combinaisons = 2^2

Sur 3 Bits

$$2^2 2^1 2^0$$

Binaire	Décimal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

8 combinaisons = 2^3

Sur 4 Bits

Binaire	Décimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	10
1011	11
1100	12
1101	13
1110	14
1111	15

16 combinaisons = 2^4

Simplification des fonctions logiques

Simplification /optimisation ?

Méthodes «classiques» de simplifications :

- pas de solution unique
- indépendant de la technologie
- le temps n'est pas pris en compte

La simplification «mathématique» n'est pas toujours optimale en regard des critères d'optimisation technologiques.

Simplification des fonctions logiques

- L'objectif de la simplification des fonctions logiques est de :
 - réduire le **nombre de termes** dans une fonction
 - et de réduire le **nombre de variables** dans un terme
- Cela afin de réduire le nombre de **portes logiques** utilisées → **réduire le coût du circuit**
- Plusieurs méthodes existent pour la simplification :
 - 1) **Les méthodes algébriques**
 - 2) **Les méthodes graphiques : (ex : tableaux de karnaugh)**

Propriétés de ET,OU,NON

1) Les méthodes algébriques

- **Commutativité**

$$a+b = b+a$$

$$a.b = b.a$$

- **Associativité**

$$a+(b+c) = (a+b)+c$$

$$a.(b.c) = (a.b).c$$

- **Distributivité**

$$a.(b+c) = a.b+a.c$$

$$a+(b.c) = (a+b).(a+c)$$

- **Idempotence**

$$a+a = a$$

$$a.a = a$$

- **Absorption**

$$a+a.b = a$$

$$a.(a+b) = a$$

- **Involution**

$$\overline{\overline{a}} = a$$

Propriétés de ET,OU,NON

Les méthodes algébriques

- **Élément neutre**

$$a+0 = a$$

$$a.1 = a$$

- **Élément absorbant**

$$a+1 = 1$$

$$a.0 = 0$$

- **Inverse**

$$a+\bar{a} = 1$$

$$a.\bar{a} = 0$$

- **Théorème de "De Morgan"**

$$\overline{a+b} = \bar{a} . \bar{b}$$

$$\overline{a.b} = \bar{a} + \bar{b}$$

$$\overline{\sum_i x_i} = \prod_i \bar{x}_i$$

$$\overline{\prod_i x_i} = \sum_i \bar{x}_i$$

- **Théorème du Consensus**

$$a.x+b.\bar{x}+a.b = a.x+b.\bar{x}$$

$$(a+x)(b+\bar{x})(a+b)=(a+x)(b+\bar{x})$$

Propriétés de ET,OU,NON

Exercice 1:

Démontrer la proposition suivante :

$$ABC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}CD = AB + ACD$$

$$A B C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC\bar{C} = BC + AC + AB$$

Propriétés de ET,OU,NON

Correction

$$A.B.C + \bar{A}.B.C + A.\bar{B}.C + A.B.\bar{C} =$$

$$A.B.C + \bar{A}.B.C + A.B.C + A.\bar{B}.C + ABC + A.B.\bar{C} =$$
$$B.C + A.C + A.B$$

$$ABC + AB\bar{C} + A\bar{B}CD = AB(C + \bar{C}) + A\bar{B}CD$$
$$= AB + A\bar{B}CD$$
$$= A(B + \bar{B}(CD))$$
$$= A(B + CD)$$
$$= AB + ACD$$

Simplification par la table de Karnaugh

Description de la table de karnaugh

- La méthode consiste à mettre en évidence par une méthode **graphique** (un tableau) tous les termes qui sont adjacents (qui ne diffèrent que par **l'état d'une seule variable**).
- Un tableau de Karnaugh = table de vérité de 2^n cases avec un changement unique entre 2 cases voisines d'où des codes cycliques (Gray ou binaire réfléchi).
- La méthode peut s'appliquer aux fonctions logiques de **2,3,4,5 et 6 variables**.
- Les tableaux de Karnaugh comportent **2^n cases** (n: est le nombre de variables).

Description de la table de karnaugh

Règles de regroupement :

- groupe de 2^n cases : 1,2,4 ou 8
- en ligne, colonne, rectangle, carré, mais pas diagonale
- tous les 1, mais pas les 0 au moins une fois dans les groupements

Règles de minimisation de la fonction :

- rechercher les groupements en commençant par les cases qui n'ont qu'une seule façon de se grouper
- rechercher les groupements les plus grands
- les groupements doivent contenir au moins un 1 non utilisé par les autres groupements
- L'expression logique finale est la réunion (la somme) des groupements après simplification et élimination des variables qui changent d'état.

Description de la table de karnaugh

	A		
B			
		0	1
0			
1			

Tableau à 2 variables

		AB				
C						
			00	01	11	10
0						
1						

Tableaux à 3 variables

Tableaux de Karnaugh

$f(a,b,c,d, \dots, n)$ fonction logique à N entrées sera représentée par
une table à 2^N lignes
un tableau à 2^N cases

a b c	$f(a,b,c)$
0 0 0	0
0 0 1	1
0 1 0	0
0 1 1	0
1 0 0	1
1 0 1	0
1 1 0	0
1 1 1	1

A Karnaugh map for the function $f(a,b,c)$. The vertical axis is labeled 'a' with values 0 and 1. The horizontal axis is labeled 'bc' with values 00, 01, 11, and 10. The cells contain the function values: (0,00)=0, (0,01)=1, (0,11)=0, (0,10)=0, (1,00)=1, (1,01)=0, (1,11)=1, (1,10)=0. The header row (00, 01, 11, 10) is circled in black, and an arrow points from this circle to the text on the right.

a \ bc	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	1	0	1	0

$f(a,b,c)$

Code Gray ou
binaire réfléchi
=
1 seul changement
entre 2 codes
successifs

Tableaux de Karnaugh

Exemple 1 : 3 variables

		AB			
		00	01	11	10
C	0	0	0	1	0
	1	1	1	1	1

$$F(A, B, C) = C + AB$$

Tableaux de Karnaugh

Exemple 2 : 4 variables

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0	0	0	1
	01	1	1	1	1
	11	0	0	0	0
	10	0	1	0	0

$$F(A, B, C, D) = \overline{C}.D + A.\overline{B}.\overline{C} + \overline{A}.B.C.\overline{D}$$

Tableaux de Karnaugh

Exemple 3 : 4 variables

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	1			1
	01		1	1	1
	11				1
	10	1			1

$$F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{D} + \overline{B}C\overline{D}$$

Tableaux de Karnaugh

Exemple 4 : 5 variables

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	1			
	01	1		1	
	11	1		1	
	10	1			

U = 0

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	1			
	01	1		1	
	11	1		1	
	10	1	1		

U = 1

$$F(A, B, C, D, U) = \bar{A}\bar{B} + A.B.D.\bar{U} + \bar{A}.C.\bar{D}.U + A.\bar{B}.D.U$$

Exercice

Trouver la forme simplifiée des fonctions à partir des deux tableaux ?

		AB			
		00	01	11	10
C	0		1	1	1
	1	1		1	1

CD	AB			
	00	01	11	10
00	1		1	1
01				
11				
10	1	1	1	1

Logique multi-niveaux

On peut généraliser l'algèbre binaire à plus de 2 niveaux

a \ b	0	1	Z	X
0	0	X	0	X
1	X	1	1	X
Z	0	1	Z	X
X	X	X	X	X

0 logique

1 logique

Z déconnecté

X inconnu

Logique multi-niveaux

- Pour les cas impossibles ou interdites il faut mettre un **X** dans la T.V .
- Les cas impossibles sont représentées aussi par des **X** dans la table de karnaugh

		AB			
		00	01	11	10
CD	00			1	
	01		1	X	X
	11	1	1	X	X
	10		1	1	1

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	X
1	0	1	0	1
1	0	1	1	X
1	1	0	0	1
1	1	0	1	X
1	1	1	0	1
1	1	1	1	X

Tableaux de Karnaugh

- Il est possible d'utiliser les **X** dans des regroupements :
 - Soit les prendre comme étant des **1**
 - Ou les prendre comme étant des **0**
- Il ne faut pas former des regroupement qui contient uniquement des **X**

CD \ AB	00	01	11	10
00			1	
01		1	X	X
11	1	1	X	X
10		1	1	1

AB

Tableaux de Karnaugh

CD \ AB	00	01	11	10
00			1	
01		1	X	X
11	1	1	X	X
10		1	1	1

$$AB + CD$$

Tableaux de Karnaugh

		AB			
		00	01	11	10
CD	00			1	
	01		1	X	X
	11	1	1	X	X
	10		1	1	1

$$AB + CD + BD$$

Tableaux de Karnaugh

CD \ AB	00	01	11	10
00			1	
01		1	X	X
11	1	1	X	X
10		1	1	1

$$AB + CD + BD + AC$$



Tableaux de Karnaugh

CD \ AB	00	01	11	10
00			1	
01		1	X	X
11	1	1	X	X
10		1	1	1

$$AB + CD + BD + AC + BC$$


Représentation des fonctions

  - Diagramme de Venn ou d'Euler
vue ensembliste
- Table de vérité
- Tableau de Karnaugh
- Équation logique ex: $f(a,b)=a+b$
- **Chronogramme** : Graphe d'évolution temporelle



Chronogrammes

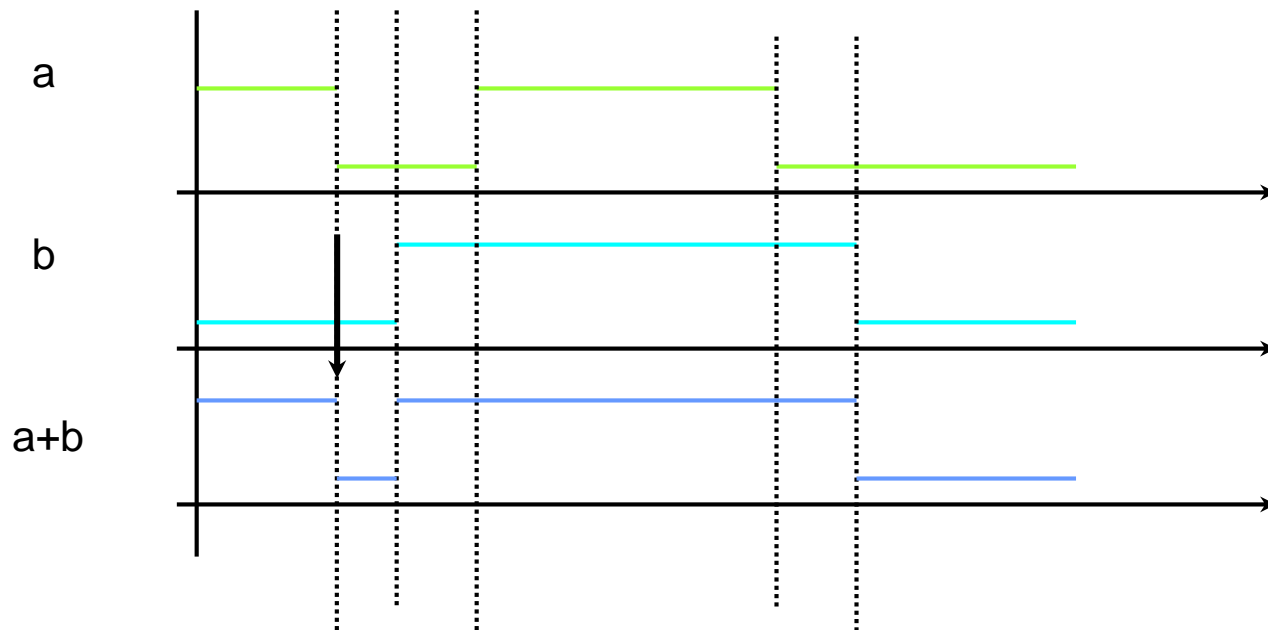
Plusieurs niveaux d'abstraction :
fonctionnel,



Chronogrammes


Plusieurs niveaux d'abstraction :

temporel

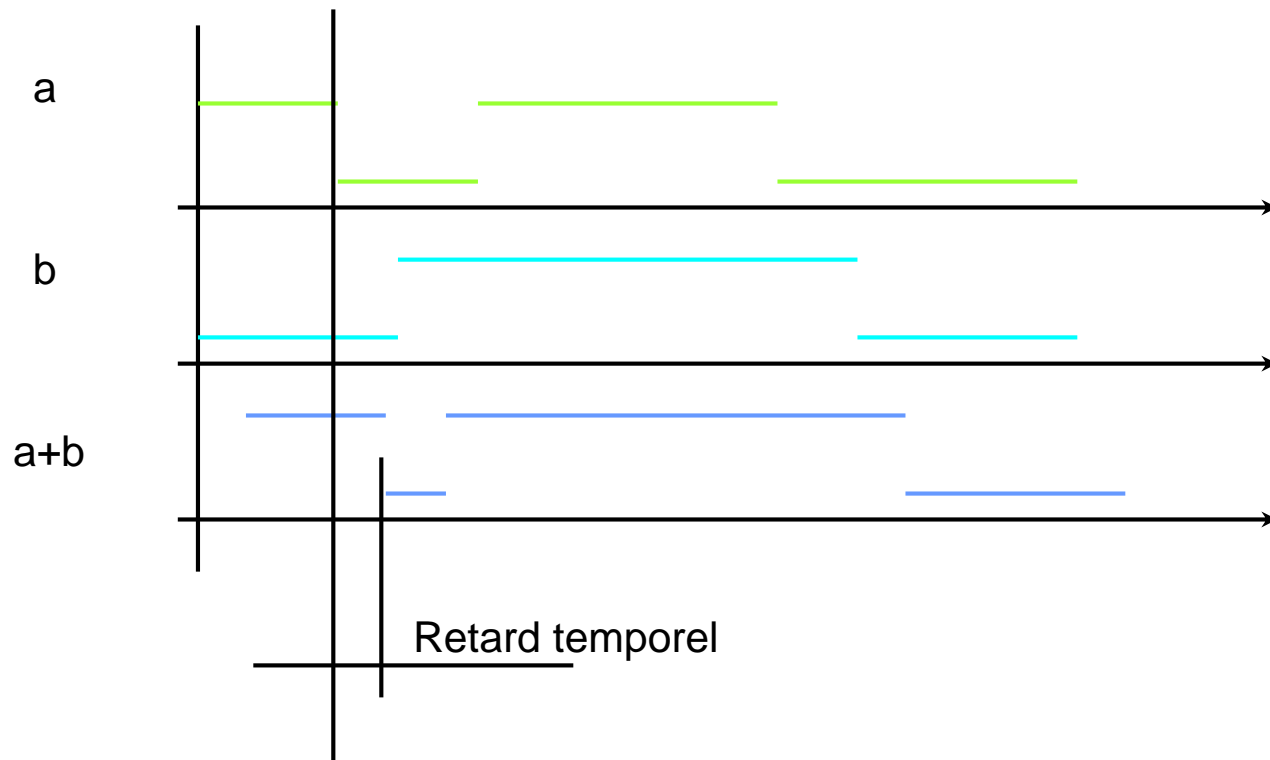

Chronogrammes

 Plusieurs niveaux d'abstraction :
analogique symbolique



Réalisation en électronique

0/1 représentés par des tensions, courants, charges, fréquences,
....

Classiquement TENSIONS : Niveau haut = H (le plus positif)
Niveau bas = L (B) (le plus négatif)







Association d'une information binaire à un niveau :

Convention positive H \longrightarrow 1
(ou logique positive) L \longrightarrow 0

Convention négative H \longrightarrow 0
(ou **logique négative**) L \longrightarrow 1

Représentation graphique : Norme française

Les portes logiques:

      

Représentation graphique : Norme américaine

Les portes logiques:


 
 
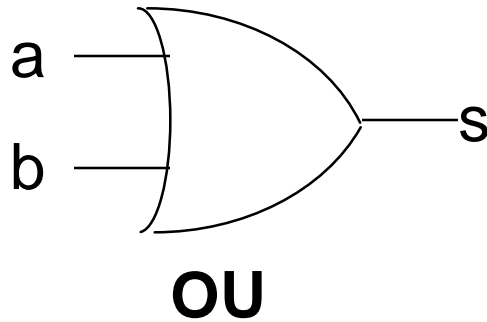
 
 
 


Schéma d'un circuit logique (Logigramme)

- Un logigramme est la traduction de la fonction logique en un schéma électronique.
- Le principe consiste à remplacer chaque **opérateur logique** par la **porte logique** qui lui correspond.


Exemple 1

$$F(A, B, C) = A.B + \overline{B}.C$$

 

Les circuits combinatoires

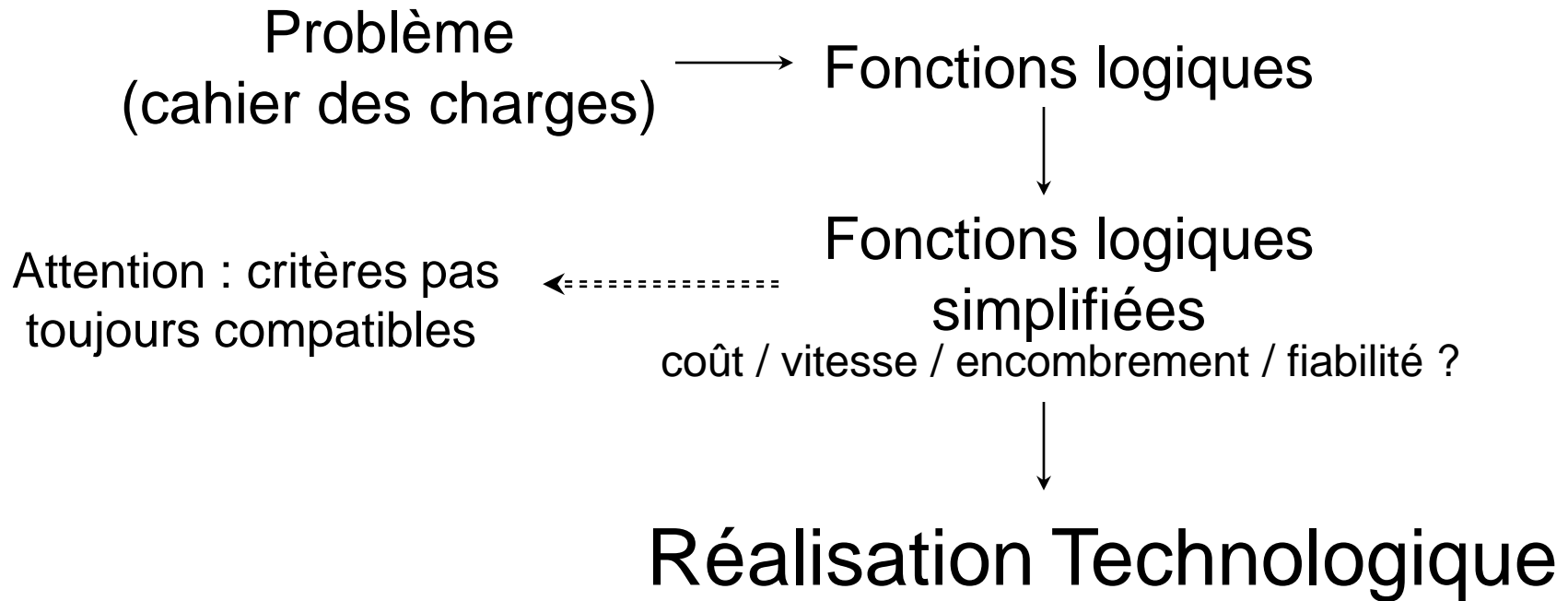Moyens physiques de réalisation des fonctions logiques



Les circuits combinatoires

Objectifs

- Apprendre la structure de quelques **circuits combinatoires souvent utilisés** (multiplexeur, codeur et decodeur, demi additionneur , additionneur complet,.....).
- Apprendre **comment utiliser** des circuits combinatoires pour concevoir d'autres circuits **plus complexes**.

Circuits combinatoires

- Un circuit combinatoire est un circuit numérique dont **les sorties** dépendent uniquement **des entrées**.
- $S_i = F(E_i)$
- $S_i = F(E_1, E_2, \dots, E_n)$

 


Schéma Bloc

- C'est possible d'utiliser des circuits combinatoires pour réaliser d'autres circuits **plus complexes**.

Composants combinatoires


- Inverseurs
- Multiplexeur / démultiplexeur
- Codeurs / Décodeurs
- Transcodeurs
- Additionneur, comparateurs
- Unité arithmétique et logique UAL

Portes intégrées

Options technologiques : familles logiques
(TTL, CMOS, BiCMOS, ECL ..)

Entrées : classique, triggée

Sorties : collecteur (drain) ouvert, sortie 3 états ...

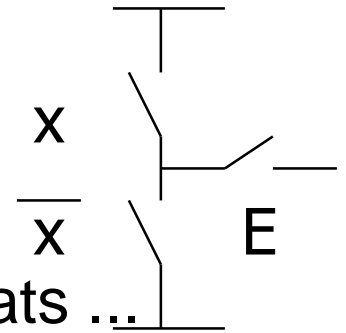

Remarque 1 :

10 entrées = 2^{10} fonctions possibles

⇒ Choix des meilleures fonctions

Portes intégrées

Remarque 2:

Problème du nombre de boîtiers pour réaliser une fonction logique \longrightarrow INTEGRATION

SSI (*small scale integration*) petite : inférieur à 12 portes

MSI (*medium*) moyenne : 12 à 99

LSI (*large*) grande : 100 à 9999

VLSI (*very large*) très grande : 10 000 à 99 999

ULSI (*ultra large*) ultra grande : 100 000 et plus


Remarque 3:

Une manière d'augmenter la puissance de traitement est de construire des **CI dédiés** à une application

(**ASIC** pour *Application Specific Integrated Circuit*)


Multiplexeur

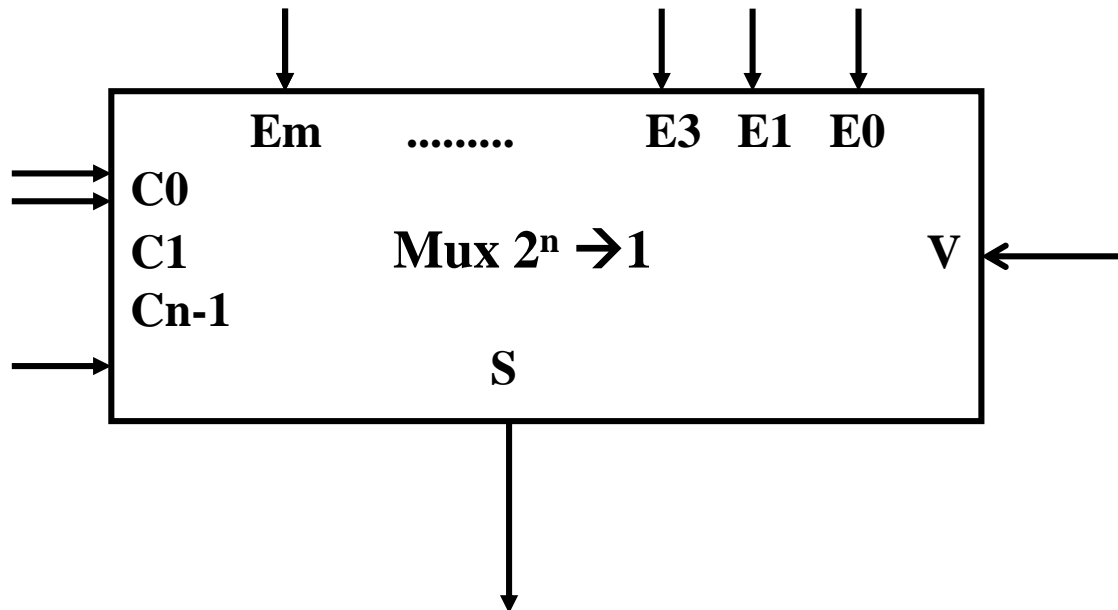- Un multiplexeur est un circuit combinatoire qui permet de **sélectionner une information** (1 bit) parmi **2^n valeurs en entrée**.
- Il possède :
 - 2^n entrées d'information
 - Une seule sortie
 - N entrées de sélection (commandes)



Multiplexeur 4 → 1

 Sélection d'une voie parmi 2^N par N bits de commande



Si $(S_1 S_0)_2 = (0)_{10}$ alors $Q = I_0$
 $Q = \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \cdot I_0$


Si $(S_1 S_0)_2 = (1)_{10}$ alors $Q = I_1$
 $Q = \overline{S_1} \cdot S_0 \cdot I_1$

S1	S0	Q
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3

$$Q = \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \cdot I_0 + \overline{S_1} \cdot S_0 \cdot I_1 + S_1 \cdot \overline{S_0} \cdot I_2 + S_1 \cdot S_0 \cdot I_3$$

Multiplexeur (logigramme)

 
$$Q = \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \cdot I_0 + \overline{S_1} \cdot S_0 \cdot I_1 + S_1 \cdot \overline{S_0} \cdot I_2 + S_1 \cdot S_0 \cdot I_3$$



Applications : La conversion parallèle / série d'informations


Multiplexeur (logigramme)
 
$$Q = \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \cdot I_0 + \overline{S_1} \cdot S_0 \cdot I_1 + S_1 \cdot \overline{S_0} \cdot I_2 + S_1 \cdot S_0 \cdot I_3$$




Démultiplexeur

 - Il joue le rôle inverse d'un multiplexeurs, il permet de faire passer une information dans l'une des sorties selon les valeurs des entrées de commandes.
- Il possède :
 - une seule entrée
 - 2^n sorties
 - N entrées de sélection (commandes)



Démultiplexeur : 1 parmi 2ⁿ

 

$$Q_0 = E \text{ si } (S_1 S_0)_2 = 0$$


0 sinon

$$Q_1 = E \text{ si } (S_1 S_0)_2 = 1$$

0 sinon

Remarque : E peut ne pas être «disponible»
Sortie sélectionnée = 1 les autres 0
ou Sortie sélectionnée = 0 les autres 1

Démultiplexeur : 1 → 4

 

$$Q_0 = \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \cdot (E)$$

$$Q_1 = \overline{S_1} \cdot S_0 \cdot (E)$$

$$Q_2 = S_1 \cdot \overline{S_0} \cdot (E)$$


$$Q_3 = S_1 \cdot S_0 \cdot (E)$$

S ₁	S ₀		Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0		0	0	0	E
0	1		0	0	E	0
1	0		0	E	0	0
1	1		E	0	0	0

Table de vérité

Codeur (ou Encodeur)

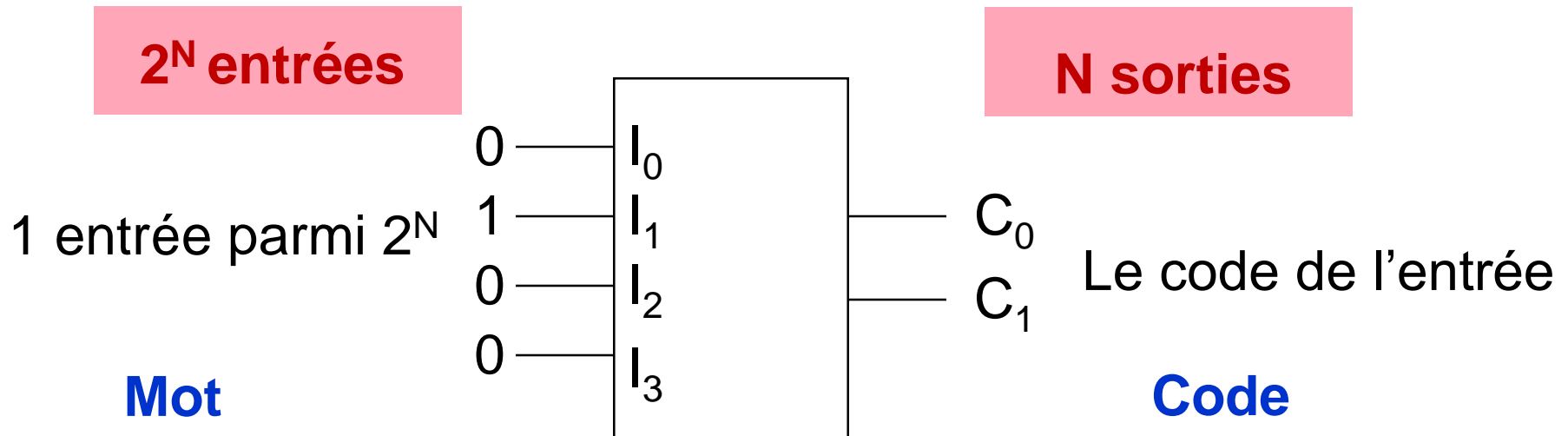Faire correspondre un mot code à un symbole




Traduit le rang de l'entrée active en un code binaire

Exemple : Clavier / Scan code
Caractère / Code ASCII

L'encodeur binaire (4→2)

Table de vérité

I_0	I_1	I_2	I_3		x	y
0	0	0	0		0	0
1	x	x	x		0	0
0	1	x	x		0	1
0	0	1	x		1	0
0	0	0	1		1	1

 


Equations

$$X = \overline{I_0} \cdot \overline{I_1} \cdot (I_2 + I_3)$$

$$Y = \overline{I_0} \cdot (I_1 + \overline{I_2} \cdot I_3)$$

Le décodeur binaire

 - C'est un circuit combinatoire qui est constitué de :
 - N : entrées de données
 - 2^n sorties
 - Pour chaque combinaison en entrée une seule sortie est active à la fois




Active la ligne de sortie correspondant au code binaire présent en entrée

Décodeur 2→4

Table de vérité

V	A	B	S0	S1	S2	S3
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

 

$$S_0 = (\overline{A}.\overline{B}).V$$


$$S_1 = (\overline{A}.B).V$$

$$S_2 = (A.\overline{B}).V$$

$$S_3 = (A.B).V$$

Décodeur 3→8

A	B	C	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

 

$$S_0 = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C}$$

$$S_1 = \overline{A}.\overline{B}.C$$

$$S_2 = \overline{A}.B.\overline{C}$$

$$S_3 = \overline{A}.B.C$$

$$S_4 = A.\overline{B}.\overline{C}$$

$$S_5 = A.\overline{B}.C$$

$$S_6 = A.B.\overline{C}$$

$$S_7 = A.B.C$$


Remarque :

Multiplexeur ↔ Démultiplexeur
 Codeur ↔ Décodeur

Transcodeur


C'est un circuit combinatoire qui permet de transformer un code X (sur n bits) en entrée en un code Y (sur m bits) en sortie.

Passage d'un code C_1 à un code C_2

 

Transcodeur : exemple

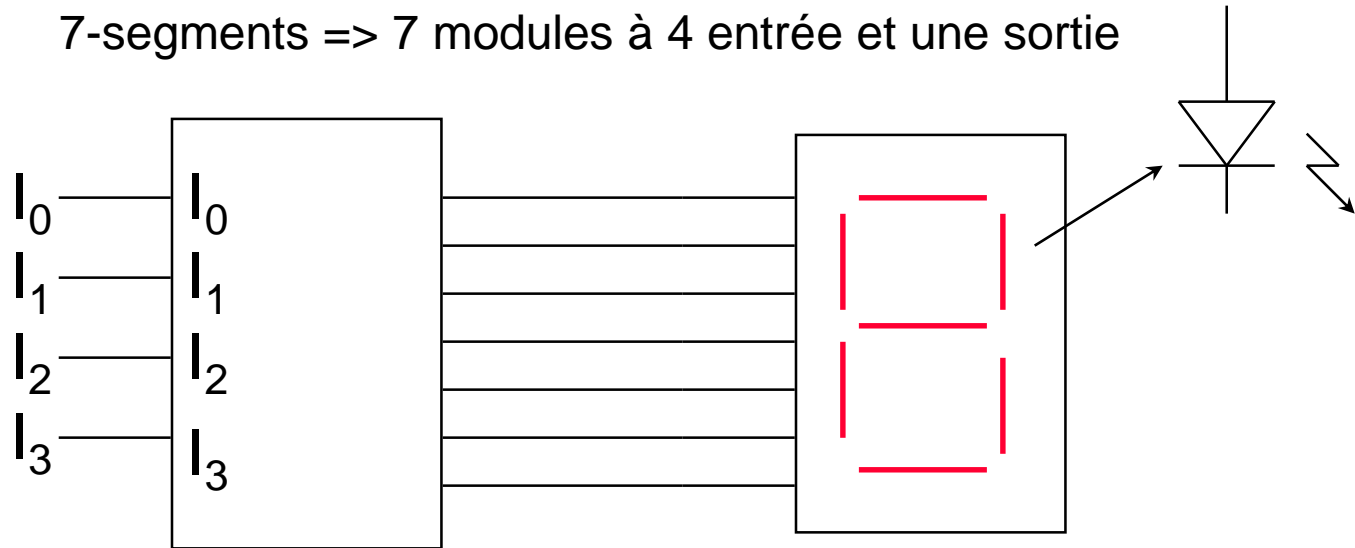7-segments => 7 modules à 4 entrée et une sortie



Code binaire 0 à 9


Configuration alimentation
des diodes (ou LCD)

Exemples de code :

Binaire, binaire réfléchi, 7-segments, BCD, ...

Additionneur

 
- Le **demi additionneur** est un circuit combinatoire qui permet de réaliser la **somme arithmétique** de deux nombres A et B chacun sur **un bit**.
- A la sortie on va avoir la **somme S et la retenue R** (Carry).



Pour trouver la structure (le schéma) de ce circuit on doit en premier dresser sa table de vérité

Demi Additionneur

 - En binaire l'addition sur un seul bit se fait de la manière suivante:



$$\left\{ \begin{array}{l} 0 + 0 = 00 \\ 0 + 1 = 01 \\ 1 + 0 = 01 \\ 1 + 1 = 10 \end{array} \right.$$

- La table de vérité associée :

A	B	R	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

De la table de vérité on trouve :


$$R = A.B$$

$$S = \bar{A}.B + A.\bar{B} = A \oplus B$$

Demi Additionneur

$$R = A.B$$

$$S = A \oplus B$$

 

Logigramme Demi-Additionneur

Additionneur complet


- Lorsque on fait une addition (binaire) il faut tenir en compte de la **retenue entrante**.

$$\begin{array}{cccccc} r_4 & r_3 & r_2 & r_1 & r_0=0 & \\ & a_4 & a_3 & a_2 & a_1 & \\ + & b_4 & b_3 & b_2 & b_1 & \\ \hline r_4 & s_4 & s_3 & s_2 & s_1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} & r_{i-1} \\ & a_i \\ + & b_i \\ \hline r_i & s_i \end{array}$$


Additionneur complet 1 bit

 - L'additionneur complet à **un bit** possède 3 entrées :
 - a_i : le premier nombre sur un bit.
 - b_i : le deuxième nombre sur un bit.
 - r_{i-1} : le retenue entrante sur un bit.
- Il possède deux sorties :
 - S_i : la somme
 - R_i la retenue sortante



Additionneur complet 1 bit

Table de vérité d'un
additionneur complet
sur 1 bit

 

a_i	b_i	r_{i-1}	r_i	S_i
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Equations

$$S_i = \overline{A_i} \cdot \overline{B_i} \cdot R_{i-1} + \overline{A_i} \cdot B_i \cdot \overline{R_{i-1}} + A_i \cdot \overline{B_i} \cdot \overline{R_{i-1}} + A_i \cdot B_i \cdot R_{i-1}$$

$$R_i = \overline{A_i} B_i R_{i-1} + A_i \overline{B_i} R_{i-1} + A_i B_i \overline{R_{i-1}} + A_i B_i R_{i-1}$$

Additionneur complet 1 bit

Si on veut simplifier les équations on obtient :

$$S_i = \overline{A_i} \cdot \overline{B_i} \cdot R_{i-1} + \overline{A_i} \cdot B_i \cdot \overline{R_{i-1}} + A_i \cdot \overline{B_i} \cdot \overline{R_{i-1}} + A_i \cdot B_i \cdot R_{i-1}$$

$$S_i = \overline{A_i} \cdot (\overline{B_i} \cdot R_{i-1} + B_i \cdot \overline{R_{i-1}}) + A_i \cdot (\overline{B_i} \cdot \overline{R_{i-1}} + B_i \cdot R_{i-1})$$

$$S_i = \overline{A_i} (B_i \oplus R_{i-1}) + A_i \cdot \overline{(B_i \oplus R_{i-1})}$$

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus R_{i-1}$$

$$R_i = \overline{A_i} B_i R_{i-1} + A_i \overline{B_i} R_{i-1} + A_i B_i \overline{R_{i-1}} + A_i B_i R_{i-1}$$


$$R_i = R_{i-1} \cdot (\overline{A_i} \cdot B_i + A_i \cdot \overline{B_i}) + A_i B_i (\overline{R_{i-1}} + R_{i-1})$$

$$R_i = R_{i-1} \cdot (A_i \oplus B_i) + A_i B_i$$


Schéma d'un additionneur complet

$$R_i = A_i \cdot B_i + R_{i-1} \cdot (B_i \oplus A_i)$$

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus R_{i-1}$$

 

Additionneur sur 4 bits

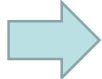
- Un additionneur sur 4 bits est un circuit qui permet de faire l'addition de deux nombres A et B de 4 bits chacun
 - $A(a_3a_2a_1a_0)$
 - $B(b_3b_2b_1b_0)$

En plus il prend en compte de la retenu entrante
- En sortie on va avoir le résultat sur **4 bits ainsi que la retenu (5 bits en sortie)**
- Donc au total le circuit possède 9 entrées et 5 sorties.
- Avec 9 entrées on a $2^9=512$ **combinaisons** !!!!! Comment faire pour représenter la table de vérité ?????
- Il faut trouver une solution plus facile et plus efficace pour concevoir ce circuit ?

Additionneur sur 4 bits

• Lorsque on fait l'addition en binaire, on additionne **bit par bit** en commençant à partir du poids faible et à chaque fois on **propage** la retenue sortante au bit du rang supérieur.

 
L'addition sur un bit peut se faire par un additionneur complet sur 1 bits.



Résultat final 90


Additionneur 4 bits (schéma)

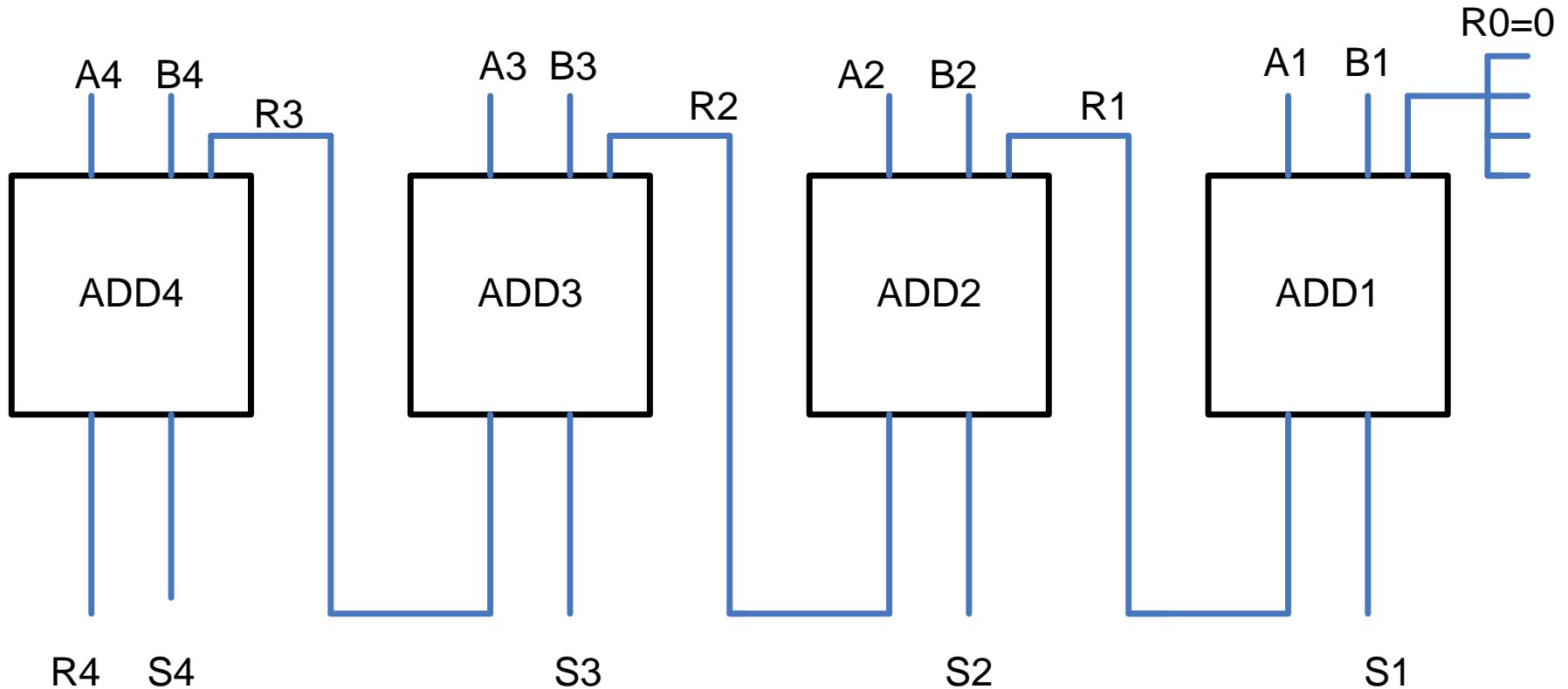Le premier mot $A(A_3a_2a_1a_0)$
Le deuxième mot $B(b_3b_2b_1b_0)$



Comparateur

 - C'est un circuit combinatoire qui permet de comparer entre deux nombres binaire A et B.
- Il possède 2 entrées :
 - A : sur n bit
 - B : sur n bit
- Il possède 3 sorties
 - E : égalité ($A=B$)
 - I : inférieur ($A < B$)
 - S : supérieur ($A > B$)



Entrées de cascading

Pour une comparaison à n autres bits

Comparateur sur un bit

Il possède 2 entrées :

A : sur un bit

B : sur un bit

Il possède 3 sorties


fe : égalité (A=B)

fi : inférieur (A < B)

fs : supérieur (A > B)

Table de vérité

A	B	fs	fe	fi
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

 

$$fs = A.\bar{B}$$

$$fi = \bar{A}B$$


$$fe = \bar{\bar{A}\bar{B}} + \overline{AB} = \overline{A \oplus B} = \overline{fs + fi}$$

Logigramme comparateur sur un bit

$$fs = A.\bar{B}$$

$$fi = \bar{A}B$$

$$fe = \overline{fs + fi}$$

 

Logigramme comparateur sur 1 bit

Exemple 2 : Comparateur sur 2 bits

Il possède 2 entrées :

A : sur 2 bits (A_2A_1)

B : sur 2 bits (B_2B_1)

Il possède 3 sorties

fe : égalité

fi : inférieur

fs : supérieur



Comparateur 2 bits

A=B si A2=B2 et A1=B1

$$fe = \overline{(A2 \oplus B2)} \cdot \overline{(A1 \oplus B1)}$$

A>B si

A2 > B2 ou (A2=B2 et A1>B1)

$$fs = A2 \cdot \overline{B2} + \overline{(A2 \oplus B2)} \cdot (A1 \cdot \overline{B1})$$

A<B si


A2 < B2 ou (A2=B2 et A1<B1)

$$fi = \overline{A2} \cdot B2 + \overline{(A2 \oplus B2)} \cdot (\overline{A1} \cdot B1)$$

A2	A1	B2	B1	fs	fe	fi
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1	0


Comparateur 3 bits

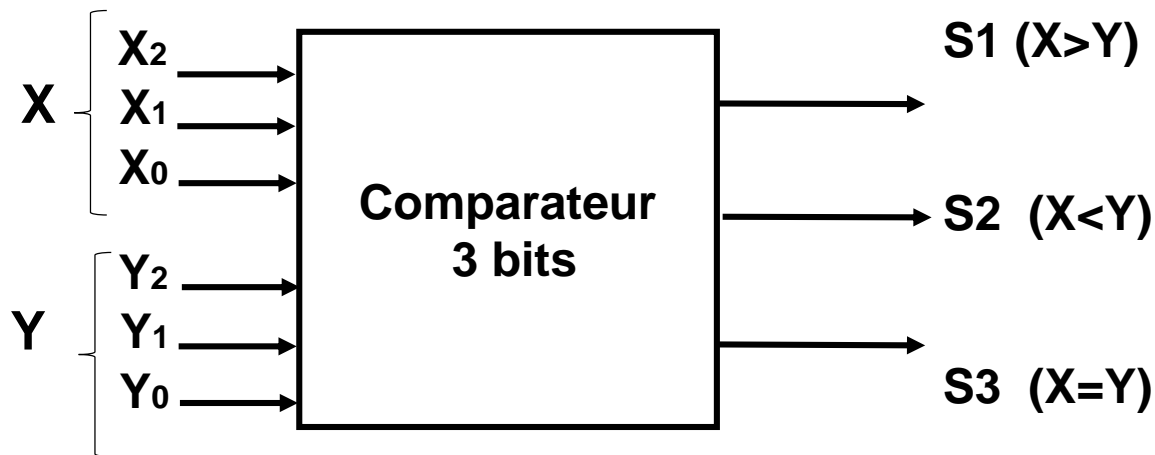- Un circuit combinatoire qui permet de comparer entre deux nombres binaire X et Y.
 - Il possède 2 entrées :
 - A : sur 3 bits
 - B : sur 3 bits
- Il possède 3 sorties
- fe : égalité ($X=Y$)
 - fi : inférieur ($X < Y$)
 - fs : supérieur ($X > Y$)




Deux circuits combinatoires

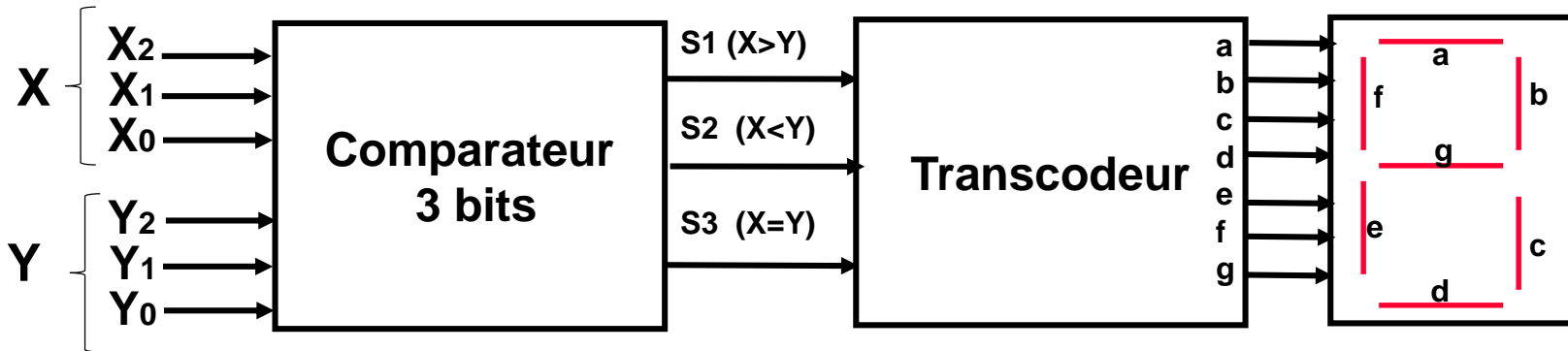
Exemple: Circuit plus complexe = Comparateur + Transcodeur




Par exemple

 

(Si $X > Y$)

 


(Si $X = Y$)

 

(Si $X < Y$)

ALU (ou UAL)

Unité Arithmétique et Logique

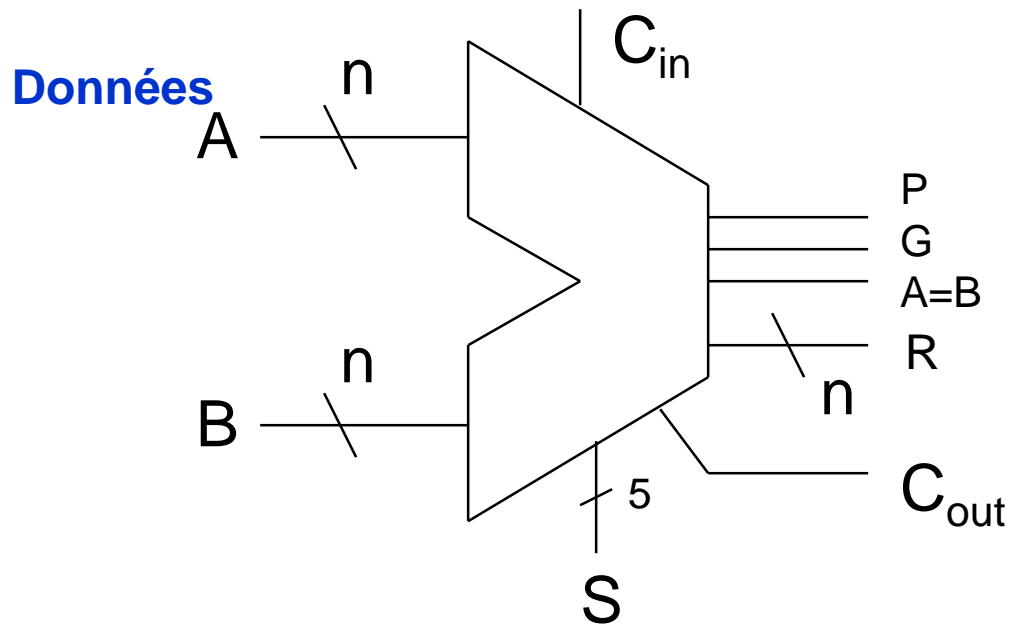

Choix de la
fonction (32 cas)

Instruction

Exemple :

Résultat

- $R = A + \overline{B}$
- $R = A + B$
- $R = A + B + 1$
- ...
- $R = A \text{ ou } B$
- $R = A \text{ nand } B$
- ...

Merci pour votre attention
